# INSTITUTO TECNOLOGICO DE TLAXIACO ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS REPORTE DE PRACTICA

**NOMBRE:** <u>CIRCUITO MULTIPLICADOR.</u>

**ALUMNO 1: CHARLY JOSHUA SANDOVAL** 

HERNANDEZ.

**ALUMNO 2:** EDGAR AXEL SANDOVAL

HERNANDEZ.

#### **OBJETIVO:**

- o El objetivo principal al utilizar aplicaciones de circuitos combinacionales es realizar operaciones lógicas y aritméticas de manera eficiente y confiable.
- Maximizar el rendimiento, minimizar el consumo de energía, reducir el tamaño y garantizar la integridad de las señales.
- Facilitar la integración de sistemas mas complejos, se utilizan como componentes clave en sistemas mas grandes y complejos al implementar funciones lógicas.

### **MATERIAL Y EQUIPO UTILIZADO:**


- 1. Equipo:
- a. 1 fuente de voltaje de CD ajustable.
- 2. Material:
- a. 1 protoboard.

- b. 1 decodificador BCD a 7 segmentos 7448.
- c. 1 decodificador 3x8 74138.
- d. 1 multiplexor 2x1 74157.
- e. 1 sumador de 4 bits 74283.
- f. 1 display de siete segmentos de cátodo común.
- g. 8 led redondo de 5mm (cualquier color).
- h. 8 resistor de  $220\Omega@\%W$ .
- i. 1 juego de cables para protoboard.

#### **RESULTADOS:**

Hoja de Datos de Device convierte los datos de entrada BCD en señales de control para pantallas de 7 segmentos.

a. Hoja de datos del 7448.

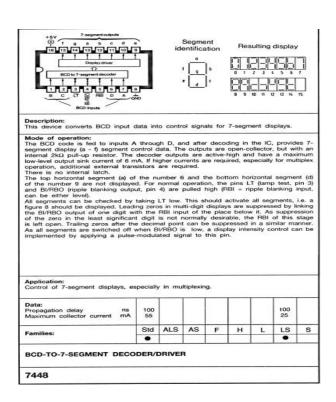


b. Información e identifica la distribución y uso de cada patilla del circuito integrado (CI), así como la tabla de verdad del dispositivo y el circuito de prueba

c. Transcribe en el bloque Resultados la información obtenida.

		ENTF	RADA		SEGMENTO						
Número	A1	B1	C1	D1	Α	В	С	D	E	F	G
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
5	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
6	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1
7	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
9	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1

- 3. Decodificador 3x8 74138. a. Aplica los Procedimientos #1 y #2 al CI 74138.
  - a. Hoja de datos de 74138


#### SN74LS138

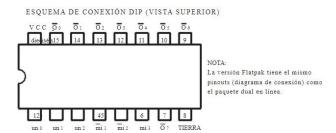

#### SN74LS138

#### DIMENSIONES DEL PAQUETE
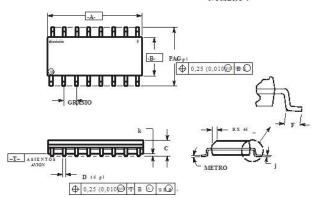
## SUFIJO PAQUETE SOIC PLÁSTICO CASO 751B-05 NÚMERO J



- NOTAS.

  1. DIMENSIONAMIENTO Y TOLERANCIA SEGUN ANSI VIA,5M. 1982.

  2. DIMENSION DE CONTROL: MILIMETRO.

  3. LAS DIMENSIONES AY B NO INCLLIVEN SALIENTE DEL MOLDE.

  5. ALIENTE MAXIMO DEL MOLDE 0,15 (0,006)

  5. DIMENSION D NO INCLLIVE DAMBAE SALIENTE. DAMBAE PREMITIDO

  LA SALIDA DEBERA SER DE 6,127 (6,008) TOTAL EN EXCESO DE LA DIMENSION D EN MAXIMA CONDICION DEL MATERIAL.

	MILÍM	ETROS	PULGADAS			
OSCI	ROHN.	MAX.	MIN.	MÁX.		
A	9.80	10.00	0.386	0.393		
В	3.80	4.00	0.150	0.157		
C	1.35	1.75	0.054	0.068		
D	0.35	0.49	0.014	0.019		
F	0.40	1.25	0.016	0.049		
GR	MO 1.2	0.030 BSC				
i	0.19	0.25	0.008	0.009		
k	0.10	0.25	0.084	0.009		
MET	RO 0	0.7	. 0	7		
PAC	5.80	6.20	0.220	0.244		
R	0.25	0.50	0.010	0.019		

- 4. Sumador de 4 bits 74283. a. Aplica los Procedimientos #1 y #2 al CI 74283.
  - 1. Revisión de hojas de datos.



- a. Información e identifica la distribución y uso de cada patilla del circuito integrado
   (CI), así como la tabla de verdad del dispositivo y el circuito de prueba
- b. Resultados la información obtenida.

	ENTF	RADA		SALIDA			RESULTADOS
B2/B4	A2/A4	B1/B3	A1/A3	∑1/∑3	$\sum 2/\sum 4$	C2/C4	
0	0	0	0	0	0	0	10
0	0	0	1	1	0	0	U6  U9  U8  □   Key = E
0	0	1	0	1	0	0	US US US   US   Key = E   US   Key = B
0	0	1	1	0	1	0	15
0	1	0	0	0	1	0	US US   Key - A   LED2
0	1	0	1	1	1	0	US

0	1	1	0	1	1	0	US
0	1	1	1	0	0	1	US UT   Key = A
1	0	0	0	0	1	0	US US
1	0	0	1	1	1	0	US U7
1	0	1	0	1	1	0	U6
1	0	1	1	0	0	1	108 117   Key = 6 115   Key = 0

1	1	0	0	0	0	1	US   US   US   US   US   Key - A   LED2
1	1	0	1	1	1	1	US US   US   Key = A   LED2
1	1	1	0	1	1	1	Us   Key = A   LED2
1	1	1	1	0	1	1	US

#### **CONCLUSIONES:**

CHARLY JOSHUA SANDOVAL HERNANDEZ: En conclusión, las aplicaciones MSI de circuitos combinacionales tiene una amplia gama de aplicaciones en la electrónica digital lo cual nos permite implementar funciones lógicas complejas de manera eficiente, también nos ayuda a reducir el consumo de energía y en esta practica aprendimos a simular los decodificadores en multisim lo cual es un programa que a nosotros nos ayuda a entender el circuito diseñado y asi poder reforzar lo aprendido en clases y mas las investigaciones que hemos realizado para tener más conocimientos de los decodificadores lo cual son utilizados ampliamente en cualquier lado para una mejor velocidad, la fácil integración de los circuitos, para finalizar esta práctica será de gran utilidad para ir conocimientos mas componentes y sus funciones en los circuitos.

EDGAR AXEL SANDOVAL HERNANDEZ: Las aplicaciones MSI (Medium-Scale Integration) de circuitos combinacionales son ampliamente utilizadas en diversas áreas de la electrónica y la computación. Estos circuitos integrados combinan múltiples funciones lógicas en un solo chip, lo que los hace compactos, eficientes y convenientes para su implementación en diferentes sistemas. Una de las aplicaciones más comunes de los circuitos MSI es en los sistemas de procesamiento de información y control. Estos circuitos son fundamentales en la construcción de computadoras, sistemas de comunicación, controladores lógicos programables (PLCs), sistemas de seguridad y muchos otros dispositivos electrónicos. Los circuitos combinacionales MSI también se utilizan en aplicaciones de decodificación y codificación, donde son capaces de realizar operaciones lógicas complejas para convertir señales entre diferentes formatos y protocolos.

#### **BIBLIOGRAFÍA:**

1. Tocci, R., Widmer, N., y Moss, G. (2007). Sistemas digitales; Principios y aplicaciones. México:

Pearson Educación.

- 2. Floyd, T. (2006). Fundamentos de sistemas digitales. Madrid: Pearson Educación.
- 3. Martín, S., Rioseras, M., Castro, M., y Acha, S. (2010). Electrónica digital; Teoría, problemas y

simulación. México: Alfaomega-Ra-Ma Editorial.

4. Reina, R., García, M., y Vázquez, J. (2003). Electrónica digital en la práctica. México: Alfaomega-RaMa Editorial.